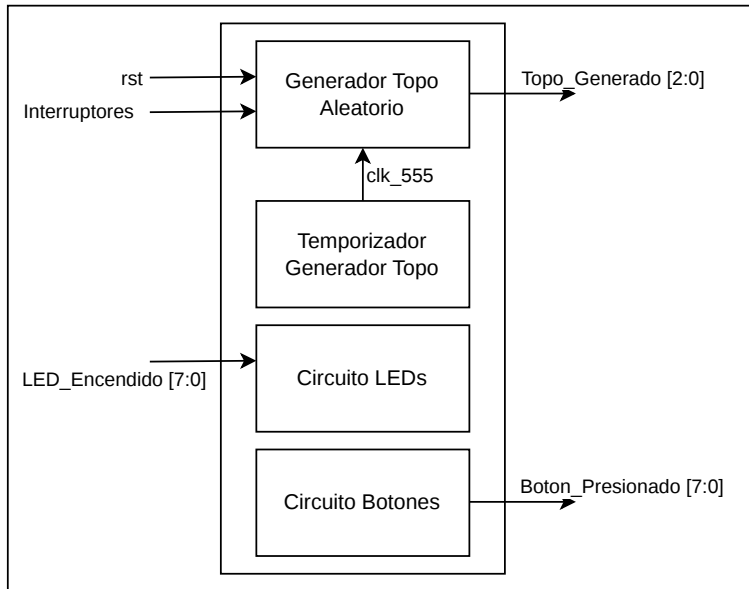




Generador Topo Aleatorio: Un LSFR que genera secuencias de 3 bits a cada ciclo de reloj, el valor inicial se define por interruptores.

Circuito LEDs: circuito que recibe la señal Siguiente_Topo para encender el LED correspondiente al "Topo Activo".

Circuito Botones: un arreglo de 8 botones que se envía como una señal de 8 bits hacia la FPGA.

Temporizador Generador Topo: Genera una señal de reloj para el Generador Topo Aleatorio con un integrado 555